

Uitwerkbijlage

Elektriciteit Oefentoets

Natuurkunde havo

Naam kandidaat _____

TERRASVERLICHTING

4

	neemt toe	blijft hetzelfde	neemt af
De totale weerstand			
De totale stroomsterkte			
De lichtsterkte van de andere drie lampjes			